

# СВЕТ УПРАВЛЯЕТ МОДЕЛЬЮ

Управление движущейся моделью на расстоянии можно лучом света. «Передатчик» такой системы телесуправления прост. Это — карманный электрический фонарь или электролампа. Несложек и приемник модели. Подобная аппаратура может быть использована для управления электрофицированными игрушками.

Расскажем о разных по сложности вариантах такой аппаратуры, проверенной на моделях, собранных из деталей «Металлоконструктора».

Схема первого варианта — фотореле, обеспечивающее передачу на модель команд «Ход» и «Стоп». Пока фотодиод  $D_1$  не освещен, его сопротивление велико. В это время транзистор  $T_1$  открыт током, поступающим на его базу через резистор  $R_1$ . Коллекторный ток транзистора  $T_1$  создает на резисторе  $R_2$  падение напряжения, почти равное напряжению

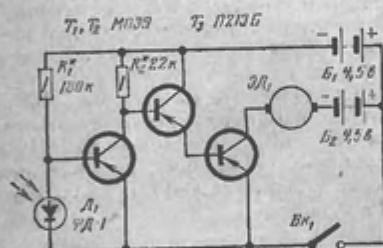


Рис. 1

батареи  $E_1$ . В этом случае транзисторы  $T_2$  и  $T_3$  закрыты, ток через них очень мал, поэтому электродвигатель  $\mathcal{ЭД}_1$ , включенный в коллекторную цепь транзистора  $T_3$ , бездействует. Модель стоит на месте.

При освещении фотодиода  $D_1$  его сопротивление резко уменьшается, а ток через него увеличивается. При этом транзистор  $T_1$  почти закрывается, его коллекторный ток уменьшается, а возрастающее отрицательное напряжение на коллекторе открывает транзисторы  $T_2$  и  $T_3$ . Теперь через электродвигатель  $\mathcal{ЭД}_1$  течет достаточный для его работы

ток, что соответствует команде «Ход».

Как только свет перестанет падать на фотодиод, транзистор  $T_1$  откроется, транзисторы  $T_2$  и  $T_3$  закроются, а электродвигатель  $\mathcal{ЭД}_1$  обесточится, что соответствует команде «Стоп».

Для питания фотореле и электродвигателя используют разделенные

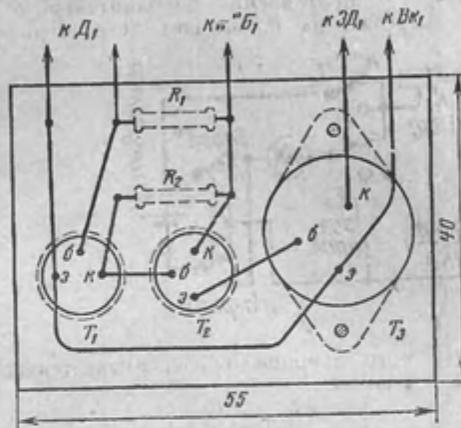


Рис. 2

батареи  $E_1$  и  $E_2$ , что улучшает стабильность работы модели.

Детали фотореле можно смонтировать на гетинаксовой плате размерами  $55 \times 40$  мм (рис. 2), которую затем устанавливают на модели.

Транзисторы  $T_1$  и  $T_2$  — любые маломощные низкочастотные типа МП39 — МП42, с коэффициентом усиления  $B_{ce}$  60—80. Транзистор  $T_3$  — типа П213Б, П201Э, а также пыльные устаревшие П4, П201 и им подобные. Чем меньше начальные коллекторные токи транзисторов, тем чувствительнее будет фотореле.

Вместо фотодиода ФД-1 можно использовать диоды ФД-2 и ФД-3. Возможно применение и самодельного фотодиода, изготовленного из любого низкочастотного транзистора (МП 39—МП42). Для этого надо аккуратно спилить верх «шляпки» корпуса транзистора. Чтобы повысить чувствительность самодельного диода, его надо снабдить миниатюрной

собирательной линзой, концентрирующей свет на кристалле прибора. Базу этого транзистора нужно соединить с общим плюсом фотореле. А что соединить с базой транзистора  $T_1$  — коллектор или эмиттер, следует проверить экспериментально, добиваясь максимальной чувствительности фотореле.

Батареи  $E_1$  и  $E_2$  типа КБС-Л-0,50 и электродвигатель  $\mathcal{ЭД}_1$  типа ДП-10 с редуктором (имеется в «Металлоконструкторе № 4») встраивают в модель и соединяют их с фотореле монтажными проводами.

Приступая к налаживанию фотореле, диод  $D_1$  необходимо заскоротить, а резистор  $R_2$  временно заменить двумя, соединенными последовательно резисторами: постоянным на 22 к $\Omega$  и переменным на 22—51 к $\Omega$ . Плавно уменьшая сопротивление переменного резистора, следят за электродвигателем. Как только уменьшение сопротивления этой цепи не будет сказываться на увеличении числа оборотов электродвигателя — питание выключают и измеряют получившееся при этом суммарное сопротивление резисторов. В фотореле надо впасть постоянный резистор, сопротивление которого меньше полученной величины примерно на 10%. После этого следует удалить перемычку, замыкающую диод  $D_1$  и подбором сопротивления резистора  $R_1$  (заменить его временно постоянным резистором на 51—100

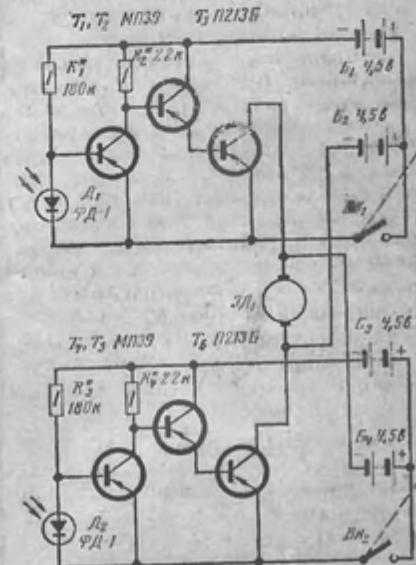


Рис. 3

**РАДИО** *Для юных*

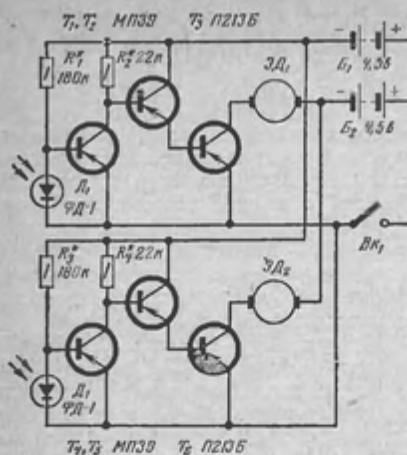


Рис. 4

ком и переменным на 220—470 ком) добиться, чтобы электродвигатель заработал при рассеянном свете (фон), падающем на фотодиод. В цепь базы транзистора  $T_1$  надо впасть резистор, номинал которого на 10% меньше сопротивления, при котором электродвигатель начинает работать.

Второй вариант — фотореле, схема которого показана на рис. 3, допускает реверсирование электродвигателя и изменение направления движения модели. Нетрудно заметить, что схема этого фотореле составлена из двух схем предыдущего.

Оба фотореле работают на общую нагрузку — электродвигатель  $\mathcal{E}D_1$ . Пока фотодиоды  $D_1$  и  $D_2$  не освещены, то через электродвигатель не идет. Когда освещен только фотодиод  $D_1$  и открыт транзистор  $T_3$ , электродвигатель получает питание от батареи  $E_2$ , а при освещении только диода  $D_2$ , когда открыт транзистор  $T_4$ , — от батареи  $E_4$ . В зависимости от этого меняется и напряжение вращения якоря электродвигателя.

Фотодиоды на модели надо размещать так, чтобы нельзя было освещать их одновременно. Иначе коллекторные токи транзисторов пойдут через электродвигатель навстречу и двигатель работать не будет. Налаживая это фотореле, при подборе резисторов  $R_1$  и  $R_3$  следует отключить батареи  $E_3$  и  $E_4$ , а при подборе резисторов  $R_2$  и  $R_4$  — батареи  $E_1$  и  $E_2$ .

Третий вариант приемной аппаратуры (рис. 4) выполнен с двумя электродвигателями, благодаря чему модель не только движется, когда освещены фотоэлементы, но и поворачивается в сторону источника света. Схема размещения фотодиодов и электродвигателей на такой модели показана на рис. 5. Каждый фотодиод и относящийся к нему усилитель тока (УТ) управляет отдельным электродвигателем. Общими для

обоих фотореле являются только батареи питания. Между фотодиодами установлена светонепроницаемая перегородка.

Пока фотодиоды не освещены, модель стоит. Когда источник света расположен так, что освещает оба фотодиода, работают оба электродвигателя и модель движется прямо. Если сместить источник света в одну или другую сторону, то освещен будет только один из фотодиодов; освещению второго фотоэлемента будет мешать светонепроницаемая перегородка. В этом случае работает только один электродвигатель и модель стремится повернуться так, чтобы свет падал на второй фотодиод. Это достигается взаимопереходным расположением на модели фотореле и электродвигателей.

Модель с аппаратурой четвертого варианта напоминает своим поведением живое существо, ищущее свет. Принципиальная схема аппаратуры, кинематическая схема и общий вид этой модели, собранной из деталей «Металлоконструктора», показаны на вкладке. Левая часть принципиальной схемы является повторением схемы фотореле первого варианта (рис. 1). Пока фотодиод  $D_1$  не освещен, электродвигатель  $\mathcal{E}D_1$  не работает, так как транзистор  $T_3$  закрыт. В это время напряжение на коллекторе транзистора  $T_3$  почти равно напряжению батареи  $E_2$ , в результате чего транзистор  $T_4$  открывается, электродвигатель  $\mathcal{E}D_2$  работает и через кривошипо-шатунный механизм поворачивает из стороны в сторону ось переднего колеса модели. Одновременно с осью пово-

рачивается вправо и влево укрепленное на ней фотореле.

Переднее ведущее колесо модели приводится в движение электродвигателем  $\mathcal{E}D_1$ . Как только на фотодиод фотореле будет направлен свет, транзистор  $T_3$  откроется, а транзистор  $T_1$  закроется. Теперь будет работать только электродвигатель  $\mathcal{E}D_1$  и модель начнет двигаться на свет. Если источник света отнести в сторону, чтобы он не освещал фотодиод, модель снова перейдет в режим поиска источника света.

Детали фотореле смонтированы на тетинаксовой плате размерами  $100 \times 40$  мм, которая винтами укреплена на модели. Сначала, отключив

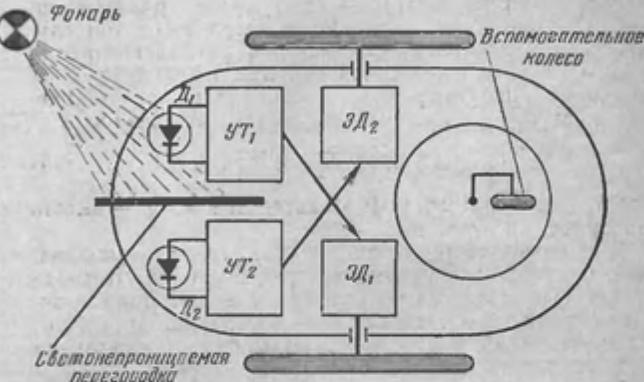


Рис. 5

электродвигатель  $\mathcal{E}D_2$  поворота фотодиода, налаживают фотореле подбором сопротивлений резисторов  $R_1$  и  $R_2$  — точно так же, как при налаживании фотореле первого варианта. После этого вновь включают электродвигатель  $\mathcal{E}D_2$ , затягивают фотодиод и подбором сопротивления резистора  $R_3$  добиваются устойчивой работы электродвигателя.

Фотодиоды ФД-1 весьма чувствительны к инфракрасным (тепловым) лучам. Это значит, что модели с такими фотоэлементами будут реагировать на тепловые лучи, излучаемые, например, хорошо нагретым углем,


#### СОВМЕННЫМ ОПЫТОМ


#### РЕМОНТ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗИСТОРА ТИПА СП-3

Наиболее часто встречающиеся неисправности переменных резисторов типа СП-3, применяемых в малогабаритных транзисторных радиоприемниках, это — ухудшение контакта между проводником слоям и токоизменяющим 1 (см. рисунок), а также значительный люфт. Оба эти дефекта появляются после некоторого периода работы резистора.




Восстановить работоспособность переменного резистора можно следующим способом. Жалом пайльника нагреть ось 3 резистора до размягчения вокруг нее пластмассы, из которой изготовлен ручка 2, после чего, закрепив ось на упоре, пропустить ручку и зафиксировать ее в таком положении до полного затвердения пластмассы, г. Рика


Ю. ПОВОКШОНОВ

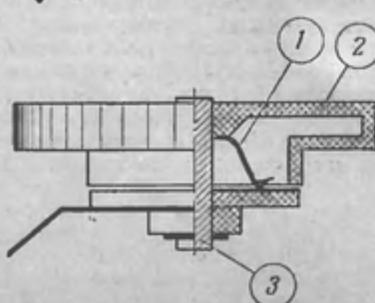

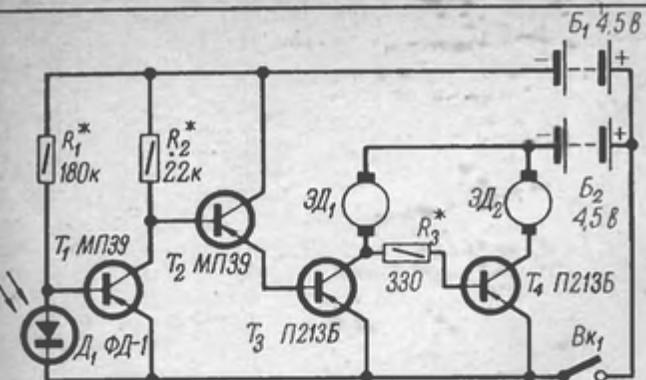


СВЕТ  
УПРАВЛЯЕТ  
МОДЕЛЬЮ

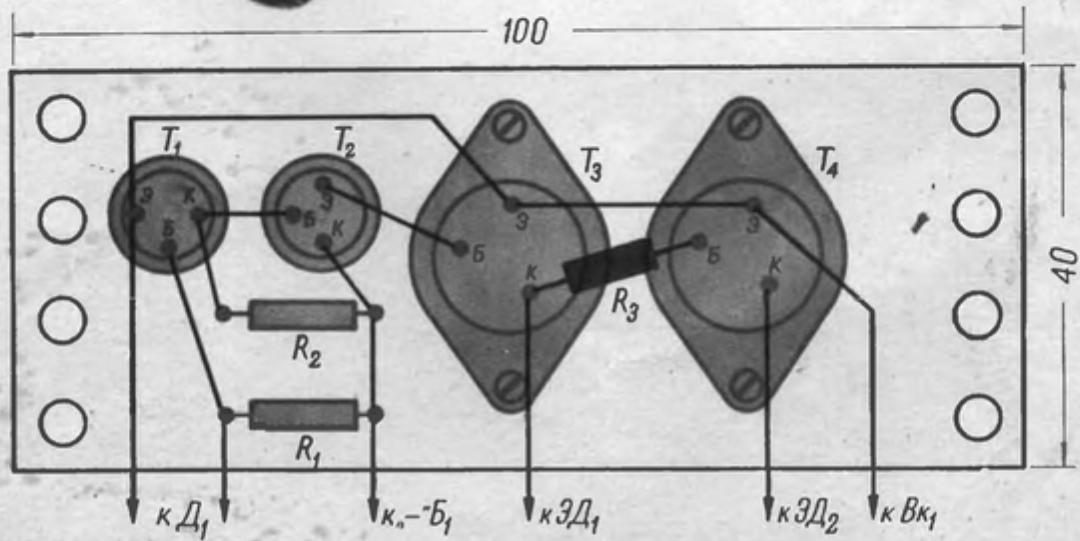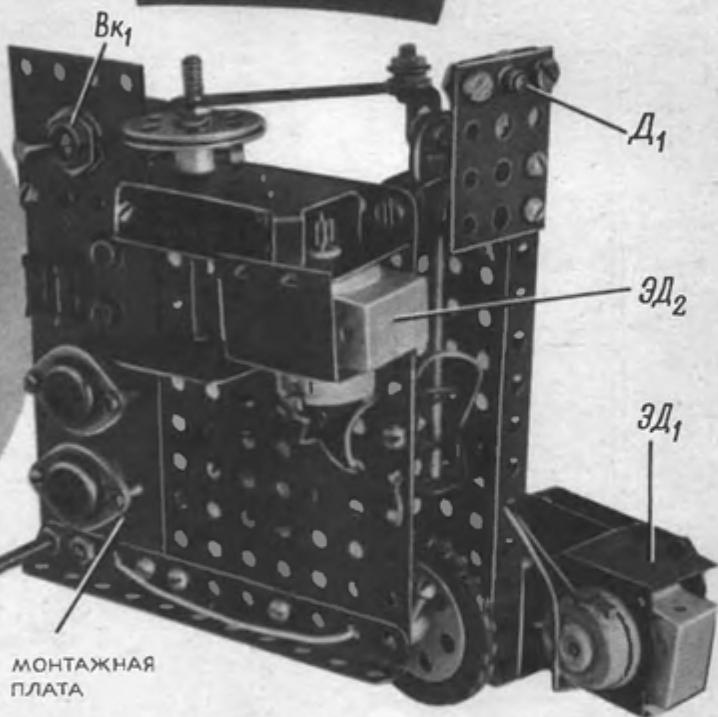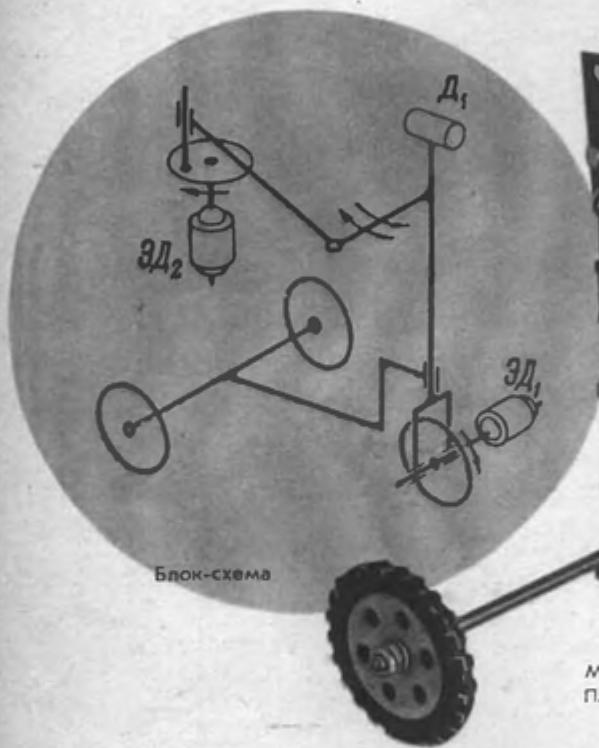


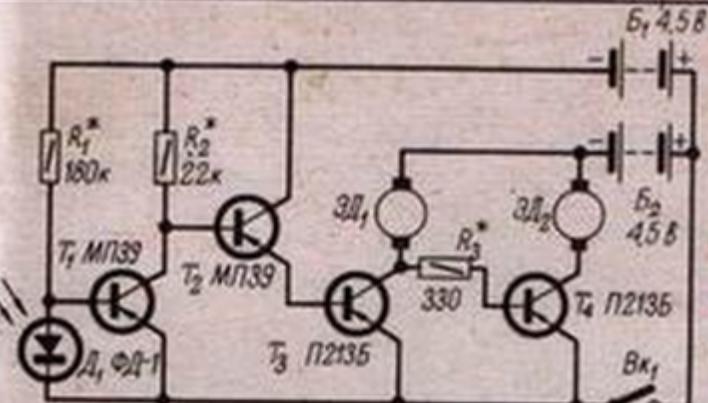

СВЕТ  
УПРАВЛЯЕТ  
МОДЕЛЬЮ

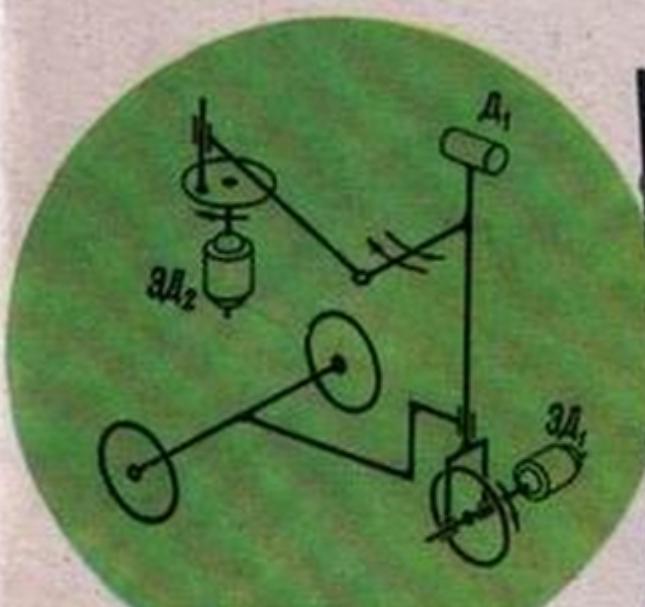

Библиотека

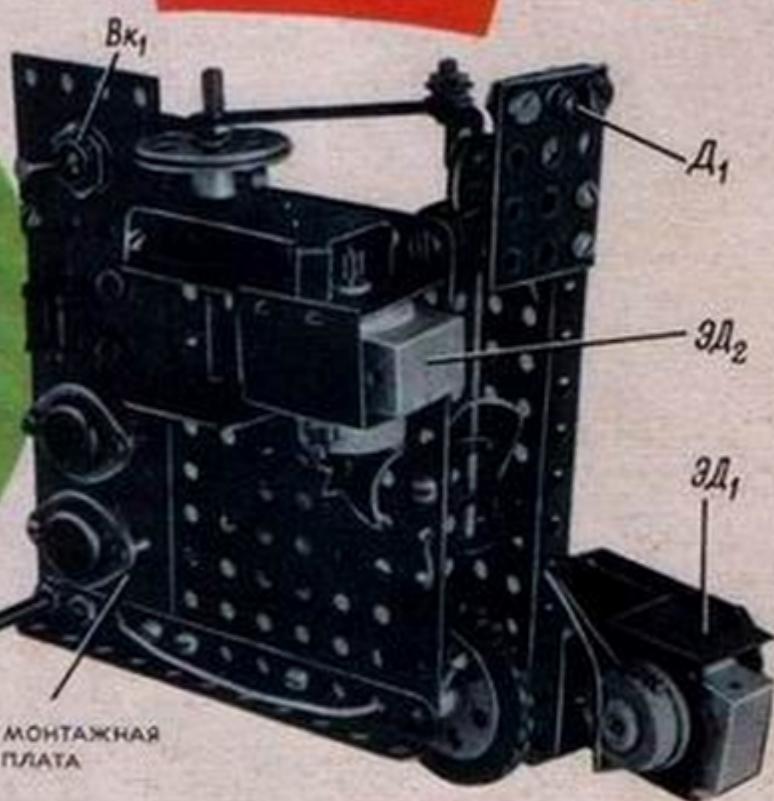

МОНТАЖНАЯ  
ПЛАТА

