



циле обратной связи. Это означает, что результат полученный и тот, который должен быть получен, непрерывно сопоставляются, система как бы «контролирует» свои «поступки».

Допустим, вы хотите послушать музыку. Включаете приемник и настраиваетесь на «Мажин». Как вы это делаете? Сначала смело вращаете ручку настройки, пока не подойдете близко к нужной волне. Здесь дело включается слух. Вы непрерывно сравниваете свое представление о хорошем звучании с тем, что слышите из динамика. И чем ближе одно к другому, тем осторожней вы поворачиваете ручку настройки. В данном случае в осуществлении обратной связи участвовал ваш слух, а можно было поставить микрофон с анализатором звучания, и настройка выполнялась бы без участия человека.

Все, о чём мы говорили, кажется простым и ясным и уж, во всяком случае, не откровением. Но оказалось, что разнознанные наблюдения, собранные по крупицам и объединенные в систему, дали возможность создать науку абсолютно оригинальную.

Кибернетические системы, оснащенные быстродействующими электронными вычислительными машинами, управляют производством, ведут конторские дела, переводят с одного языка на другой, ставят диагнозы больным, играют в шахматы... Они властствуют даже в тех областях техники, которые издавна считались монополией человека. И происходит это не только потому, что люди хотят облегчить свой труд, переложить ряд обязанностей на металлические плечи машин. «Виной» тому и фантастически быстрое развитие техники. Во многом сию уже исчерпало довольно ограниченные природные способности человека. Иногда он оказывается не в состоянии управлять тем, что сам же создал, начинает тормозить дальнейшее развитие. Зачем, скажем, мужен автомобиль со скоростью 200 км/час, если уже при 130 человек с трудом управляет им? Как можно использовать результаты научной работы, если на поиски упоминания о ней в литературе понадобится столько же времени, сколько на то, чтобы сделать самому?

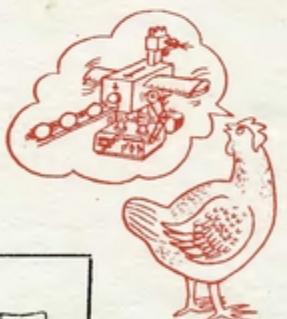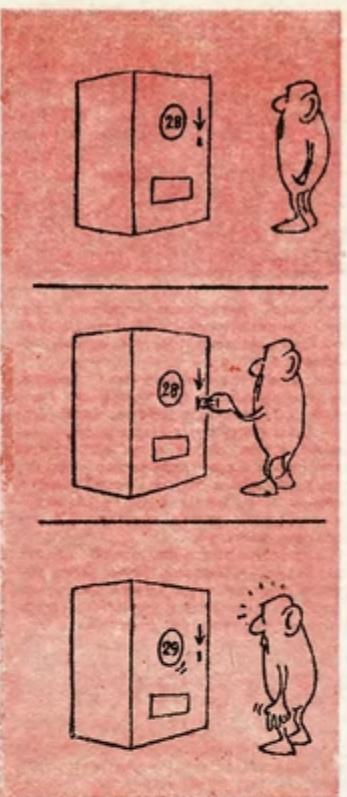Как-то один крупный медик сказал, что проблема рака была бы наверняка



Рисунки
из журналов
„Лудаш Мати“
(ВНР)
и „Ойленшингель“
(ГДР)

решена, если бы кому-нибудь удалось прочесть все, что о нем написано. Он сказал об этом как о явно безнадежной затее. Но время делает несбыточное реальным. Уже существуют диагностические машины. В их память вводят симптомы различных болезней, и, исходя из этого, машина высказывает свое мнение в каждом конкретном случае. Уже сейчас такие машины работают на уровне опытного врача, уверенно споря иногда с целым консилиумом профессоров. Но это лишь первые шаги. Обрабатывая сотни и тысячи историй болезни, машина будет «выбираться» из опыта, находить наилучший способ лечения, выявляя новые, пока не известные медицинские зависимости. Можно будет связать между собой множество машин, объединив опыт сотен клиник разных стран, создав постоянно действующий мировой медицинский консультум. Какая болезнь устоит перед этим гигантским, всеобъемлющим разумом?

Сбудется и предсказание Ампера: кибернетика будет играть важную роль в управлении экономикой государства. Необходимость этого становится все очевидней. Человеческий ум все с большим трудом охватывает сложные и разветвленные связи народного хозяйства. Кибернетическая система управления промышленностью, например, должна будет непрерывно собирать данные о работе заводов, шахт, железных дорог, о потребности в определенной продукции, сырье, энергии. В зависимости от этого будут решаться стратегические и тактические задачи планирования, наилучше использовать силы людей и богатства природы.


Все это совсем не означает, что человеку останется только нежиться в тепле без устали работающих электронных Геркулесов. Просто на наших глазах происходит великое разделение труда. Можно сказать, что себе человечество оставляет определение цели, машинам отдает ее достижение.

Слово «кибернетика» происходит от греческого *kybernetes*, означающего рулевую. Она с честью носит свое имя. Это действительно рулевой. Рулевой прогресса.

В. ЛАТЫШЕВ





— Ты же обещал грозовой дождь!

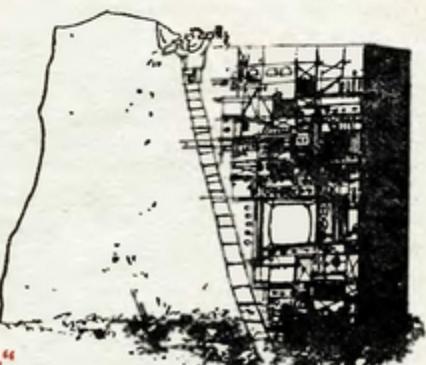

ЗНАКОМЬТЕСЬ —
КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ
«ЧЕРЕПАХА».

Об устройстве ее
читайте на стр. 35.

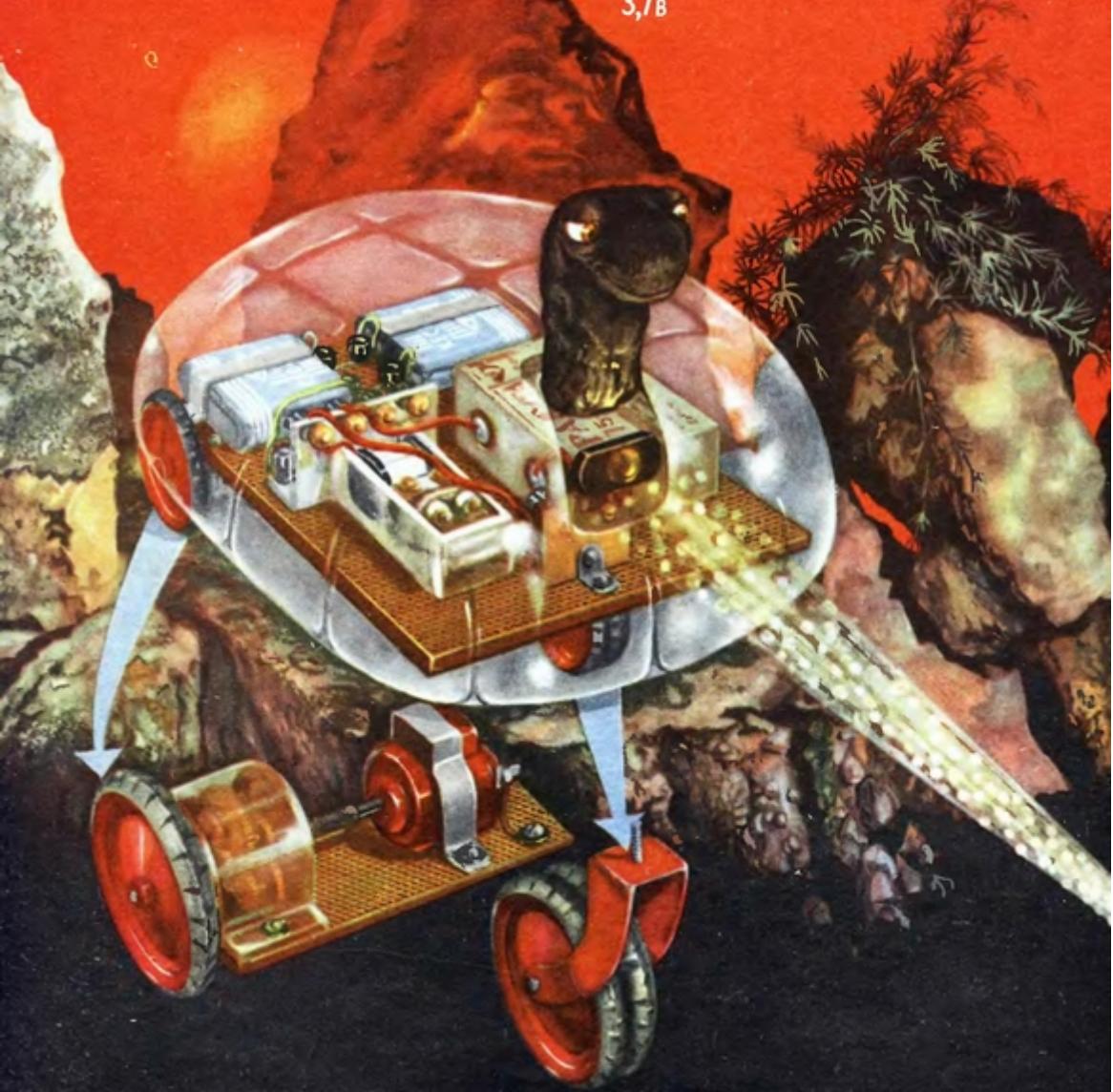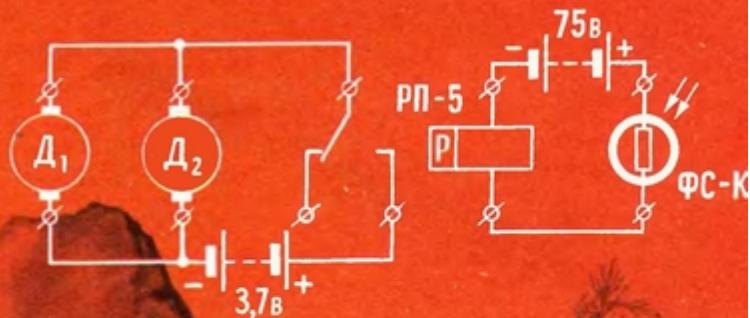



Кибернетика, автоматика, электроника

Н орой нам начинает казаться, что великие ученые прошлого с нечеловеческой, почти сверхъестественной проницательностью предвидели ход развития и крупнейшие открытия науки и техники. Древние греки уверенно говорили о существовании атомов. Леонардо да Винчи оставил после себя рисунок реактивного двигателя, Платон упоминал о... кибернетике. Да, да, Платон, живший почти две тысячи лет назад! После него Ампер тоже вспомнил о кибернетике в своих «Очерках по философии науки» в 1834 году.

Но не будем приукрашивать прошлое. Кибернетика Ампера, а уж Платона и подавно, так же похожа на сегодняшнюю, как гусиное перо летописца на современную ротационную печатную машину. И все же они — предтечения.

С древних времен люди почтевали, что управлять, маленькой ли деревней или большим государством, — сложное искусство. Желаемый результат редко достигался простым путем. Поэтому-то Платон и Ампер считали, что кибернетика — искусство управления государством — должна относиться к разряду наук. Однако эта наука существовала... лишь в умах двух мыслителей. Правители и писатели прекрасно обходились без нее, по собственному усмотрению решая судьбу своих подданных. Ни для чего другого кибернетика пока понадобиться не могла.

И правда, вплоть до XX столетия другого объекта управления не было.

Возьмем такой важный показатель прогресса, как производство энергии. Еще в середине прошлого века 94% ее

добывалось мускулами человека и животных и лишь жалкие 6% вырабатывались примитивными и маломощными машинами.

Наш век стал началом эры машин. Без них не обходится теперь ни одна сфера человеческой деятельности. Эта гигантская, растущая с каждым днем машиная армия потребовала для своего питания огромного количества энергии, которую сегодня также вырабатывают машины. А на долю мускульной энергии выпадает теперь меньше 1% от всего производства.

И вот тогда появился новый объект управления — Машина. Надо было научиться повелевать ею, использовать наилучший из возможных способов. Однотого искусства управлять стало мало. Что-

РУЛЕВОЙ ПРОГРЕССА

бы человек не заблудился в хаосе им же созданной техники, на штурвал прогресса должна была лежать уверенная рука науки. Ведь как сказал еще Кант: «В каждом знании столько истины, сколько математики».

Можно считать, что наука об управлении — кибернетика — родилась в 1948 году с выходом в свет книги американского профессора математики Норберта Винера «Кибернетика или управление и связь в живых организмах и машинах». С этого времени, побеждая скептицизм одних, настороженность других и непонимание третьих, новая наука начала триумфальное шествие, поставив своего создателя один ряд с величайшими умами человечества.

Иногда кибернетику называют теорией автоматов, употребляя слово «автомат» в его первоначальном значении — «самодействующий». А раз машина должна действовать сама, она обязательно будет иметь две основные части: управляемую систему — ту, что непосредственно выполняет работу, и управляющую, которая этой работой руководит.

Одно из главных свойств управляемой системы — способность менять свое поведение при воздействии на нее. Не каждая система способна на это. Мост, например, почти бесчувствен к любому рода воздействиям. Коротко можно сказать, управление — это выбор.

В таком случае задача управляющей системы — так организовать воздействие, чтобы результат работы оказался наилучшим. А что это конкретно значит, лучше посмотреть на примере, ставшем уже классическим и вызвавшим нескончаемую цепь подражаний.

Английский психиатр и инженер (редкое и счастливое сочетание!) Грей Уолтер, обратив внимание на аналогию между нервной системой человека и системой управления машиной, сконструировал двух «механических черепах». Позже их называли «кибернетическими». «Черепахи» повели себя настолько «разумно», что даже заслужили имена. Одну Уолтер назвал Эльси, другую — Корой. Внешне это были маленькие теленок с электрическим моторчиком и аккумуляторами. На месте глаз у них красовались фотодатчики. Эльси и Коры, никогда не сталкиваясь друг с другом, ползали по комнате до тех пор, пока не начинали чувствовать «голод», то есть необходимость подзарядить свои аккумуляторы. Тогда они направлялись к штепселью, ко-

торый находили по свету лампочки, загоравшиеся в знакомом их хозяином. Встав в специальное стойло-станочок, «черепахи» ртом-виликом, расположенным на передней панели, тыкались в розетку и «запускали» электричество до тех пор, пока батареи не перезаряжались.

Как же удается бездушной путанице конденсаторов и проволок проявлять столь незаурядную сообразительность? Давайте посмотрим.

О чувстве голода «черепашкам» сигнализирует вольтметр. Надо добираться до штепселя. Но где он? Об этом через фотодатчик сообщает лампочка-маяк. Так Эльси и Коры своими датчиками непрерывно собирают информацию.

Полученную информацию надо обработать. И фотодатчик преобразует свет лампочки в электрический ток, идущий в систему управления колесами. Управляющая система должна понять сигнал и в зависимости от него дать команду рулевому моторчику повернуть колеса на больший или меньший угол. Получается цепочка: информация — сигнал — действие.

Конечно, кибернетическая система, управляющая, скажем, движением поездов на большой станции или полетом ракеты к Луне, так же сложней «черепашек», как «черепашка» сложней карандаша. Но схема их работы одна — сбор информации, ее переработка, передача (или хранение в более сложных системах), расшифровка, выработка команд и их выполнение. Как мы видим, информация — основной предмет и главное содержание кибернетики.

Можно сказать, что действие кибернетических систем основывается на прин-

Кибернетические «черепахи» давно перестали быть сенсацией и предметом заботы серьезных лабораторий.

Но долголетие их оказалось поразительным.

Уже не одно поколение инженеров может вспомнить о построенной в детстве забавной и удивительной игрушке, с которой началась их преданность технике.

Конечно, конструкции отдельных блоков

и схемные решения с годами меняются, но маленькая тележка

с «глазами»-фотоэлементами остается все же основой всех современных киберов.

С одним из них начнется ваше знакомство сегодня.

Для всех, кто хочет заниматься кибернетикой, электроникой, автоматикой, это знакомство будет очень близким: «черепашку» надо построить своими руками.

Причем не обязательно точно придерживаться наших рецептов.

Вы можете вносить свои изменения и «задумки» в схему и конструкцию. Главное — конечный результат.

Пусть вас не останавливает и то, что вы никогда раньше не собирали даже простейшего механизма, а электроника для вас

«тайна за семью печатями».

В этом случае как раз «черепашка» может стать золотым ключиком, открывшим дверь в загадочный для вас мир.

Когда работа будет закончена, пришли фотографии получившейся у вас конструкции (внешний вид, расположение деталей внутри)

и краткое ее описание.

Авторы

лучших кибернетических «черепах» будут отмечены дипломами журнала «Моделист-конструктор».

ОПЫТЫ С ЧЕРЕПАШКОЙ



Кибернетика, автоматика, электроника

Веселый и проказливый Буратино родился из обычного березового полена. Кибернетическая «черепаха» начнет свое существование с куска гетинакса, пластмассы или простого прессованного картона. На ее туловище просверлите отверстия для крепления деталей и приступайте к «ногам». Чтобы в будущем «черепаха» была попроворнее, их нужно сделать особенно тщательно. Для каждой «ноги» берется один микродвигатель типа ДП-10 или подобный ему и алюминиевой скобой крепится к пластинке из гетинакса (см. рисунки на 36-й стр. и 4-й стр. вкладки).



Кроме того, вам понадобится еще редуктор, уменьшающий число оборотов микродвигателя. Проще всего использовать редуктор на 60 об/мин от старого моторчика Уоррена или из набора электроконструктора. Можно его собрать и из шестеренок от старых часов-ходиков с таким учетом, чтобы передаточное число равнялось 40—50. Если же вы хотите, чтобы скорость была еще меньше, увеличьте передаточное число или возьмите от моторчика Уоррена редуктор на 2 об/мин. Снимите с него металлический кожух и уберите кольца с оси.

С помощью скобы из органического стекла или алюминия редуктор крепится так, чтобы его ось находилась на одной прямой с осью микродвигателя. Соедините их резиновой трубочкой, а на выходном валу редуктора укрепите небольшое колесо из набора деталей конструктора или самодельное. Одна «нога» готова. Вторая делается так же. Третье колесо (переднюю «ногу») надо укрепить так, чтобы оно свободно поворачивалось во всех направлениях.

Теперь соберите все блоки, подключите к двигателям одну или две батарейки и проведите первое испытание. Для этого добавьте в схему (см. рис.) два ключа, манипулируя которыми можно проверить маневренность будущего кибера.

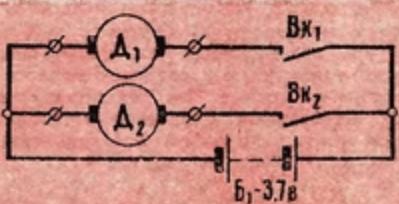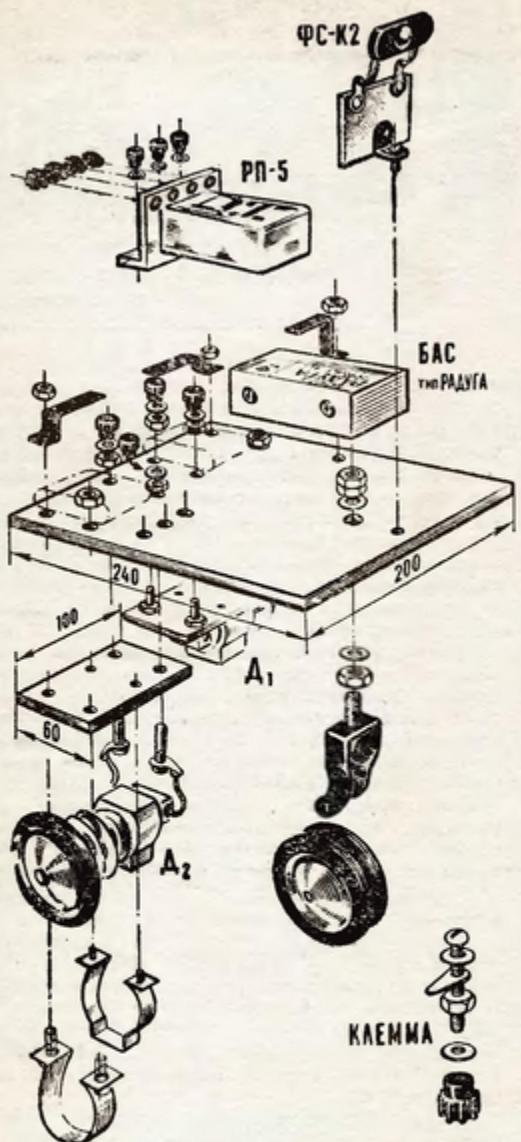Впрочем, это будущее уже почти настояще. Вы можете приступить к созданию первого чувства «черепахи» — зрения. Что для этого нужно? Во-первых, некоторые сведения о фотозелектронном эффекте и принципе работы электромагнитных ре-





ле. Во-вторых, одно реле и один фоторезистор — «глаз». Для простейшей системы зрения больше никаких деталей не потребуется. Укрепите на пластинке из органического стекла фоторезистор и две клеммы, собрав несложную схему (см. 4-ю стр. вкладки).

Меняя «глаза», можно регулировать остроту зрения, но все же самый лучший эффект дает включение в схему поляризованного реле типа РП-5 или РП-4 с высокоомной обмоткой. Причем для того, чтобы его можно было использовать в дальнейшем для других опытов с «черепахой», снимите металлический кожух и штепсельную колодку. Новый кожух изготавливается по размерам реле из органического стекла толщиной 1—2 мм. Теперь, чтобы наблюдать за работой реле, не придется снимать с него корпус, за исключением тех случаев, когда потребуется увеличить чувствительность, уменьшая зазор между регулировочными винтами.

Из оргстекла сделайте и штепсельную колодку, на которой укрепите клеммы. Не забудьте при этом сохранить порядок подсоединения проводников. Удобнее всего, отпаивая их от старой колодки, прокрепить к ним бумажки с номерами.

Собирая схему зрения, обязательно проверьте правильность подключения батареи, так как реле сработает только при определенном направлении тока в его обмотке. Величина этого тока зависит от типа фоторезистора, интенсивности светового потока, напряжения источника тока, а также от регулировки реле.

Источником тока с напряжением порядка 18 в могут служить несколько батареек «Крона», соединенных последовательно. Для фоторезисторов же ФС-К1 и ФС-К2 напряжение в схеме должно быть около 75 в, поэтому в качестве источника питания надо взять батарейку «Радуга», «Малыш» или «Звук» (от слухового аппарата).

Чему же можно научить «черепаху»?

Прежде всего двигаться, когда луч фонарика удариет ей в глаза, и останавливаться, когда свет погаснет.

Теперь попробуйте заставить ее соблюдать «правила уличного движения»: останавливаться перед запрещающим знаком или внезапно возникшим препятствием. Это совсем нетрудно и не потребует переделки схемы.

А вот для того чтобы характер «черепахи» стал совершенно другим, вам придется немного подумать. Небольшое изменение в схеме — и кибер начнет двигаться в темноте и останавливаться при свете.

Каждый новый опыт доставит удовольствие не только вам самим, но и тем, кому вы продемонстрируете способности «черепахи». Не забудьте только закрыть детали панцирем из плотной раскрашенной бумаги.

«Жизнь» кибера только еще начинается. Приготовьте необходимые для дальнейших опытов детали: поляризованное реле РП-5 или РП-4 (всего их потребуется две штуки), микрофонный капсюль МК-10, диоды типа Д2 или Д9 (4 шт.), конденсатор типа КБ на 0,5 — 1 мкФ, телефонный трансформатор с обмотками 520 и 1500 витков.

В. ТАЙНИЦКИЙ



Кмоделист
Конструктор

1969-1

«ОПЫТЫ С „ЧЕРЕПАХОЙ»

(Продолжение. Начало читайте в № 1)

Ваша «черепаха» уже начала ориентироваться в окружающей действительности: безошибочно отличает свет от тьмы и, что сейчас особенно важно,

разбирается в правилах движения. Теперь научим ее «просыпаться» от звукового сигнала и даже «узнавать» своего хозяина.

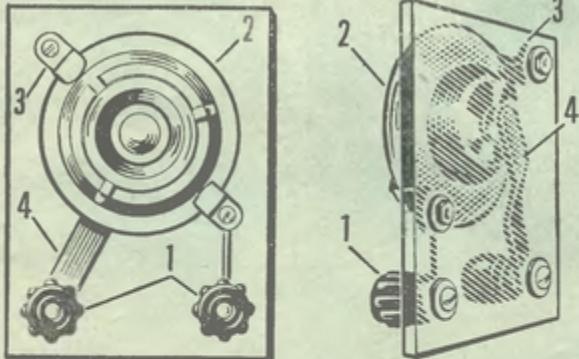


Рис. 1. Установка микрофона:

1 — клеммы для соединения с трансформатором; 2 — микрофонный капсюль МК-10; 3 — латунные (алюминиевые, жестяные) пластинки; 4 — латунная пластинка для соединения клеммы с центральным выводом микрофонного капсюля МК-10.

Органом «слуха» у черепахи служит микрофон. Советуем вам, прежде чем приступить к работе, прочитать об его устройстве и принципе действия в учебнике физики для 8-го класса или в каком-либо пособии для начинающего радиолюбителя.

Микрофонный капсюль типа МК-10 надо монтировать отдельно на пластинке из органического стекла или другого диэлектрика (рис. 1). На другой панели соберите схему, показанную на рисунке 2. Этот блок, состоящий из трансформатора, выпрямителя и конденсатора, понадобится вам и для других опытов с «черепахой».

Теперь, заменив фоторезистор микрофоном и воспользовавшись схемой опыта первого (блоки 3 и 4 на рис. 3), можно создать у «черепахи» еще одно «чтество» — «слух». Все детали располагаются на «туловище». При сборке схемы разберитесь, для каких целей служат трансформатор и выпрямитель с конденсатором.

Проверите реакцию «черепахи» на звук. Лучше всего для этого использовать свистки с разной высотой тона. Определив, на какой из них при расстоянии 0,5—1 м «откликается» «черепашка», вы таким образом заставите ее слушаться только вас.

«Слух» юбера можно улучшить, поставив в цепь микрофона источник более высокого напряжения. Например, две соединенные параллельно батарейки «Крона».

Схема, которую вы собрали, настроена так, что «черепаха» будет ползти, пока вы свистите, и останавливаться, когда звук прекратится. А можно ли сделать так, чтобы по вашему сигналу она останавливалась или даже пятнялась назад?

Можно. Для этого вам придется несколько изменить схему включения винчестовых двигателей. Решите эту несложную конструкторскую задачу, и тогда раскрыть секреты вашей «черепахи» будет нелегко.

Но это еще не все. «Черепаха» может преподнести зрителям еще один сюрприз. Оказывается, она любит... музыку. И не всякую, а на выбор. Давайте проверим. Включите приемник и

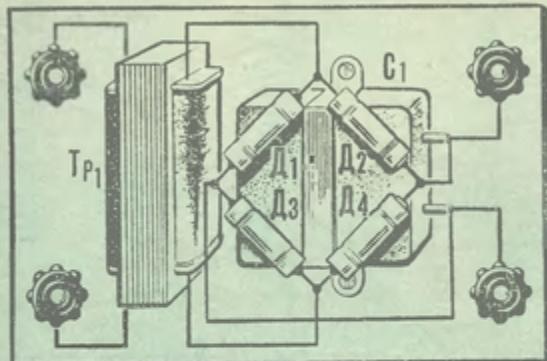


Рис. 3. Схема звукового реле и соединение ее с блоком внешних двигателей.

1Д — реле типа РП-5;
2Д — двигатели типа ДЛ-10.

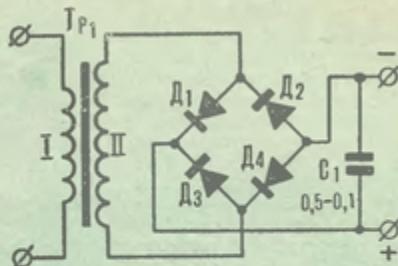


Рис. 2. Блок трансформатор-выпрямитель:

Tp₁ — телефонный трансформатор, обмотки I — 520 витков, II — 1500 витков провода ПЭЛ-01; D₁—D₄ — диоды типа D2 (A—И) или D9 (A—М); C₁ — конденсатор типа КВ на 0,5—1,0 мкф.


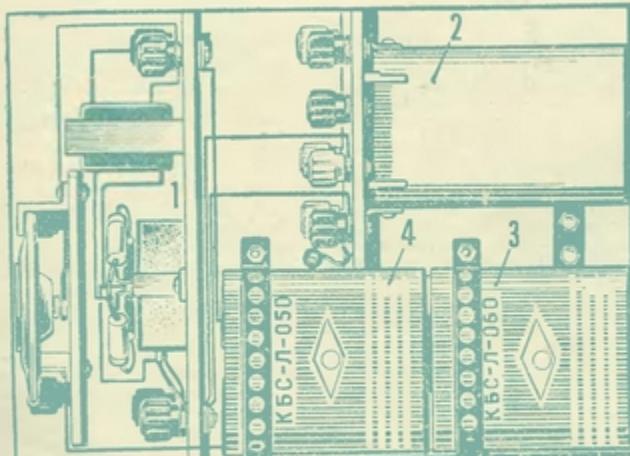


Рис. 4. Монтаж звукового реле на «туловище» «черепахи»:

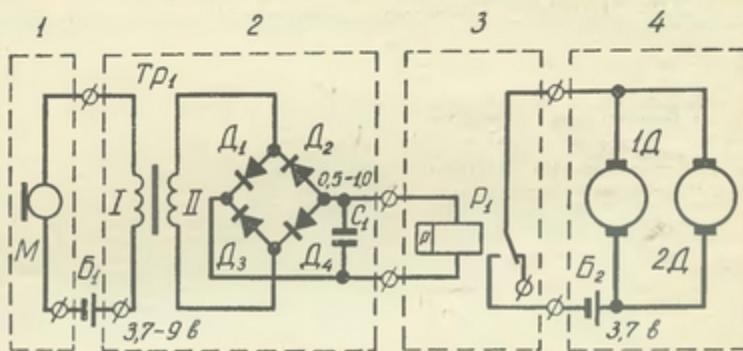1 — блоки 1 и 2 (см. рис. 3); 2 — реле РП-5; 3 — батарея КБС-Л-0,5 для питания двигателей «ног»; 4 — батарея КБС-Л-0,5 для питания звукового реле.



поднесите поближе к киберу. Услышав «любимую» мелодию, он сам начнет двигаться к источнику приятного звука.

Но, конечно, как вы уже, наверно, догадались, дело здесь не в музыкальной разборчивости «черепахи», а в разборчивости электрической схемы. Она реагирует только на определенный тон звука. Впрочем, если вы хорошо разобрались в назначении и принципе работы всех деталей, то (без существенных изменений в схеме) легко «обучите» ее откликаться на звук другой частоты.

В. ТАЙНИЦКИЙ

«ПРЫГАЮЩИЙ С „ЧЕРЕПАХОЙ“



Кибернетика, автоматика,
электроника

(Продолжение. Начало см. в «МК» № 1 и № 3)

Знаете ли вы о машинах с программным управлением? Да, конечно! — наверняка ответит большинство наших читателей. Как же не знать о машинах, сотрудничающих с человеком во всех областях техники и давно уже ставших неотъемлемой частью повседневной жизни. Они ведут поезда, обтачивают на станках сложные детали, мигают нам огоньками светофоров. Они первыми побывали в космосе. Ну, а многие ли знают о принципе действия этих машин? О различных способах — механическом, магнитном, электроконтактном — записи и «чтения» составленных для них программ? На такой вопрос ответить уже посложнее. Некоторым придется заглянуть в специальную литературу, порыться в учебниках. И наконец, совсем немногие знают, что несложный механизм с программным управлением можно сделать самому. Этому и посвящается следующий, третий опыт с «черепахой».

Рис. 1. Программный механизм:
1 — пластинка из органического стекла или пластика с толщиной 2 мм; 2 — стойки из дугуна или железа толщиной до 1 мм; 3 — барабаны из сухого дерева диаметром 20—30 мм; 4 — полоски из алюминиевой фольги толщиной 0,1—0,2 мм; 5 — контактные пластины из бумаги, привинченные к листам ВФ-2 на бумагу; 6 — соединительная резиновая трубка; 7 — редуктор; 8 — мизеродвигатель.

В вашей комнате «прогулки» «черепахи» ограничены. Её прямолинейному движению мешают ножки столов и стульев, предметы домашнего обихода. Вот если бы выработать в ней привычку огибать все постоянные препятствия, заставить двигаться по определенному маршруту!


Такую «привычку» у «черепахи» может создать программный механизм (рис. 1). Он состоит из мизеродвигателя с редуктором (см. «МК» № 1, описание «ноги» «черепахи») и программы действия. Программа представляет собой в определенном порядке наклеенные на бумагу полоски алюминиевой или станиловой фольги (можно использовать конфетную обертку). При вращении барабана 3 на полоски 4 время от времени будут попадать контакты 5, соединенные с «ножными» двигателями D_1 и D_2 . Что при этом происходит, видно из полной схемы программного механизма, показанной на рисунке 2. Станиловые полоски замыкают цепь одного из электродвигателей или сразу обоих. «Черепаха» начинает двигаться направо (работает левый двигатель), налево (работает правый двигатель) или прямо. Расстояние, проходимое ею в том или ином направлении, будет зависеть от скорости вращения барабана и скорости самой «черепахи».

Для расширения программы вам понадобится уменьшить число оборотов барабана, поставив редуктор с большим передаточным числом, например от моторчика УОРРЕНА на 2 об/мин или... Впрочем, теперь подумайте сами.

Таким образом, ваш кибер можно «научить» ходить по кругу или описывать восьмёрку, например вокруг двух стульев. Программу легко сменить и, не раскрывая секрета, показать товарищам новый маршрут «черепахи».

При составлении самых разнообразных вариантов вам поможет рисунок 3. Показанная там программа рассчитана почти на все виды движения: повороты влево, вправо, движение назад, вперед. Внимательно изучив ее, вы сумеете «сформулировать» «черепахе» любое задание.

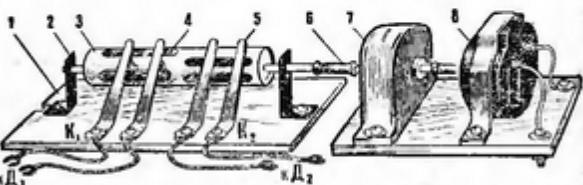
А теперь подумаем, как использовать уже известные нам «чувства» кибера, например «зрение». Если собрать схему, показанную на рисунке 4, «черепаха» начнет «путешествовать», то есть выполнять свою программу, только при определенном освещении. Только тогда контакт реле P_{1-} замкнет цепь электродвигателя D_2 , врачающего барабан с программой.



**Задачи
на конструкторскую
смекалку**


Приводимые ниже задачи взяты из «Сборника задач для молодого конструктора и изобретателя», составленного ведомством по научно-исследовательским работам по системам профессионального технического образования - директором профессионально - технического училища № 11 Ленинграда К. В. Массоюмы. Их цель — развивать способность к самостоятельной разработке конструкторскую смекалку. Содержание большинства задач — преобразование одних видов движений в другие (например, приводимого вспомогательного механизма, приводится и т. д.). Подробные устройства шире применяются в технике. Используя их принципы, можно создавать разнообразные модели и занимательные игрушки со сложной программой действий.

В последующих номерах мы будем давать решения этих задач. При этом не следует забывать, что каждая задача может иметь несколько оригинальных решений.

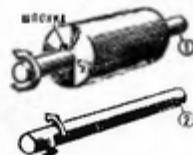

ЗАДАЧА 1

Вал 1 — ведущий, вал 2 — ведомый. Сколько необходимо холостых и рабочих шкивов, а также ремней, чтобы передать валу 2 рабочее вращение вправо или левую сторону, и также поставить его на холостой ход? Вал 1 вращается в одну сторону.

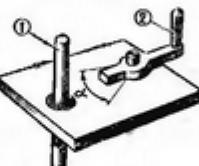

ЗАДАЧА 2

Как конструктивно решить, чтобы вал 1 сделал два оборота от поворота рукоятки 2 на угол α ?

**Рис. 2. Электрическая схема про-
граммного механизма:**

D_1 — двигатель «шаг»; D_2 — двигатель программного механизма; K_1 , K_2 — контакторные плавкие

На программе записано: поворот (работает D_2), поворот в другую сторону (работает D_1), движение прямо (рабочий ход), остановка. После этого последовательность движений «черепахи» повторяется.

D_1 , D_2 , B_3 — типа ДИ-10.


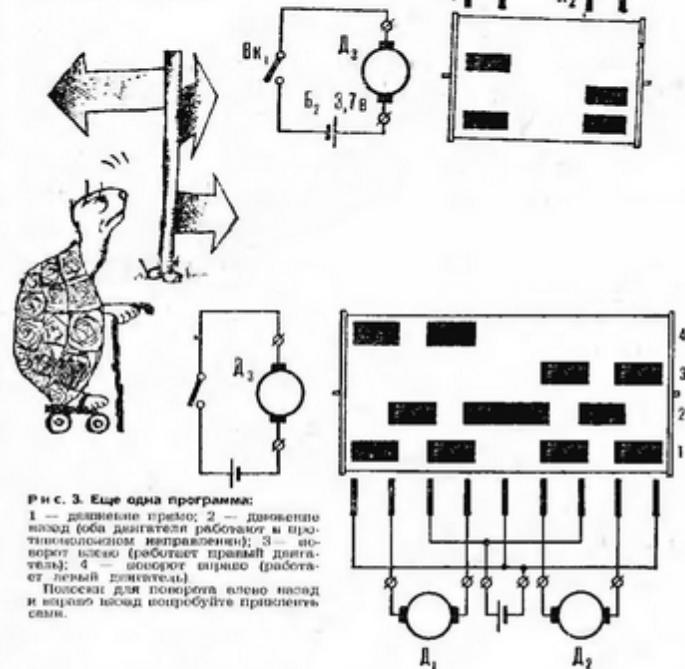


Рис. 3. Еще одна программа:

1 — движение вправо; 2 — движение влево (оба двигателя работают в противоположном направлении); 3 — поворот влево (работает правый двигатель); 4 — поворот вправо (работает левый двигатель).

Последний для поворота елена налево и вправо налево попробуйте приспособить самим.

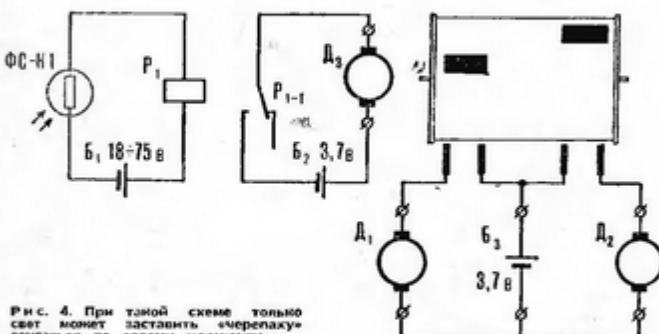

**Рис. 4. При такой схеме только
свет может заставить «черепаху»
двигаться по своему маршруту.**

В. ТАЙНИЦКИЙ

ОПЫТЫ С „ЧЕРЕПАХОЙ“

(Окончание.)

Начало см. в № 1, 3, 4)

Мы уже рассказывали о «зрении» черепахи и ее способности включать свою «память» — программу под действием луча света. Но реакция кибера на свет может быть еще более интересной. Добавив к имеющимся у вас деталям один «глаз» [см. «МК» № 1], вы создадите кибернетическую систему понятия. «Черепахи» научится самостоятельно находить горячую пампочку, спичку или свечу и менять направление движения в зависимости от их положения.

Как работает схема? Если свет попадет на правый фотодиод Ф₁, сработает реле Р₁ и включит первый макродвигатель Д₁. «Черепаха» начнет поворачиваться вправо до тех пор, пока не будет освещен и правый фотодиод. При этом реле Р₂ включит правый макродвигатель Д₂ [при работающем первом двигателе], и «черепаха» поползет прямо на источник света. Сместите его влево или вправо — и она повернет в том же направлении.

Его не съедят даже препятствие, внезапно возникшее на пути. Проверьте это, не изменяя схемы. Вы увидите, что «черепаха» отвернется в сторону от любого темного предмета. Кстати, подумайте, почему!

Количество опытов можно увеличить: например, вместе с пампочкой поме-



Тем, кто строит „чепакху“

Не секрет, что начинать незнакомое дело всегда трудновато. Как правило, найдется одно или несколько препятствий, о которых спотыкается неопытный конструктор. Таким камнем прегражнения для начинающих киберне-

тиков оказался прежде всего редуктор. В редакцию поступило много писем с просьбой подробнее рассказать о его изготовлении. Но вопрос наших читателей отвечает автор «чепакхи» В. А. Тайницкий.

Проще всего использовать готовый редуктор от инерционной игрушки, которую всегда можно купить в магазине. Правда, при этом несколько пострадают «скоростные

характеристики» и мощность «чепакхи». Но в то же время вы получите и некоторый выигрыш: задние колеса и одно переднее пригодятся для трех ног «чепакхи» и потребуется всего один микродвигатель.

Снимите с игрушки корпус и прикрепите к основанию микродвигатель — металлический скобой или kleem БФ-2. Двигатель крепится с таким расчетом, чтобы его выходной вал (с предварительно надетой резиновой трубкой) плотно прилегал к диску А. Отрезав лишнюю часть основания, а на оставшейся просверлите два отверстия для крепления задних «ног» к туловищу. На самом туловище сделайте вырезы под колеса, так как весь блок устанавливается сверху.


Не забудьте, что при такой конструкции расположение деталей в предыдущих опытах вам придется предусмотреть самим. Но это задача совсем несложная.

ОТ РЕДАЦИИ. Тем, кто захочет сделать редуктор из шестеренок от старых часов или заводных игрушек, советуем посмотреть журнал «МК» № 8 за 1968 год. Его можно найти в библиотеке.


Если вы не делали редуктор Р5, то скажу: «чепакху» придется немножко усложнить. Туда нужно внести усиленный на транзисторах, использовав ролье Р5М, Р5М, Р5С-9 или подобное им.

Схему «зрения» вы найдете в № 5 нашего журнала за 1968 год в статье «Зрение», на рисунках 2 и 3 из них на схеме 314 «Справочника начинающего радиолюбителя» под заголовком «Редукторы» [М.-Л., изд. во «Энергии», 1965] («Слух» «чепакхи» можно собрать по схеме, помещенной в № 7 «МК» за 1968 год в статье «Слух» (рис. 1).

Кибернетика, автоматика,
электроника

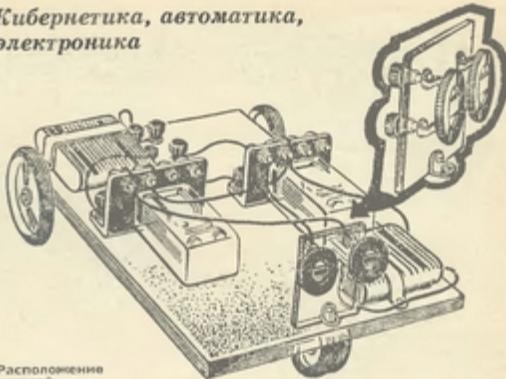

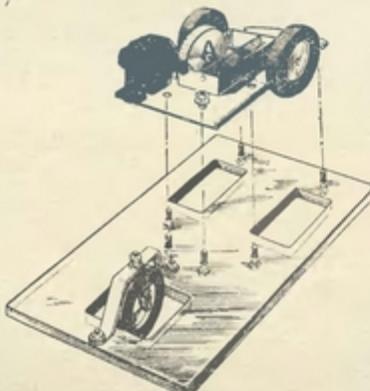Расположение
деталей
на туловище
«чепакхи».



В этом номере мы заканчиваем публикацию материалов «Опыты с «чепакхой». В редакцию уже поступают письма от тех, кто начал строить кибернетические «чепакхи». В одном из будущих номеров мы подведем итог этой интересной колективной работы.

Ждем фотографии сделанных вами «чепакх», описания их конструкций в предложении по их усовершенствованию. Все это нужно присыпать не позже 1 сентября 1969 года. Напоминаем: лучшие работы будут отмечены дипломами наше-


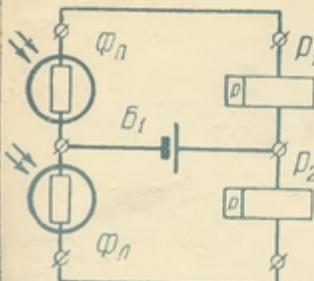


СХЕМА ПОИСКА:

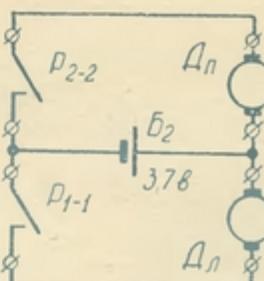Φ_1 , Φ_2 — фотодиоды типа ФС-К1, ФС-К2 или ФС-Д1; D_1 , D_2 — двигатели типа ДП-10; P_1 , P_2 — реле



типа РП-5; B_1 — 75 в «Радуга», «Малыш» для фотодиодов ФС-К1, ФС-К2 или 18 в (две батарейки «Крона»), для ФС-Д1; B_2 — КБС-Л-0,5.

стить к «приманке», тогда у «черепахи» появится «искусственный рефлекс» — там, где источник света, находится «пища».

Помните, как «подкреплялись» Коря и Эльси, о которых мы писали в № 4 «МКиР Поехали», не правда ли? А ведь ваша «черепашка» прошла только начальный курс «обучения». Вместе с ней кое-чему научились и вы. Вы узнали о назначении и принципе работы некоторых элементов, применявшихся в автоматических и кибернетических устройствах.

Теперь пора подумать о самостоятельном конструировании. Например, о том, чтобы собрать уже более сложную «черепаху», которая одновременно может реагировать и на звук и на свет, обладать «памятью», осуществлять « поиск » и т. д. Применение усилителей на транзисторах, можно добиться большей чувствительности схем.

И один совет: не забывайте, что в работе у вас есть верные помощники — книги.

КОНСУЛЬТАЦИЯ — ПОЧТОЙ

Если вы хотите узнать, откуда можно выписать книги по радиотехнике, какие существуют радиотехнические учебные заведения, где можно приобрести те или иные радиодетали, или нужно выбирать при покупке приемников, телевизоров или телевизор, напишите в радиотехническую консультацию Центрального радиоклуба СССР по адресу: Москва, К-12, ул. Разина, д. 9. Вам ответят подробно и обстоятельно.

Консультация имеет общий и специальный характер. Первые включены в раздел «А», вторые — в раздел «Б».

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ «А»

1. Как и откуда выписать книги по радиотехнике?
2. Куда пойти учиться (адреса радиотехнических учебных заведений)?
3. Как и откуда выписать радиодетали общего применения?
4. Расписание частот любительских диапазонов (в консультации бесплатно прилагаются правила оформления любительской радиостанции и получения наблюдательского разрешения).
5. Менеджерский радиолюбительский индекс.
6. Условные обозначения на радиосхемах.
7. Телеграфная азбука и звуковой генератор для ее изучения.
8. Схемы коротковолнового конвертера на транзисторах.
9. Схема простого транзисторного приемника.
10. Выпрямитель для питания батарейных приемников от сетевого напряжения.
11. Чиполевка и параметры общерадиопрестраненных транзисторов.
12. Рекомендации при покупке приемника.
13. Рекомендации при покупке телевизора.
14. Рекомендации при покупке магнитофона.
15. С чего начать радиолюбителю?

Стоимость одной консультационной листовки по этому разделу — 40 коп.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗДЕЛУ «Б»

1. Указание литературы, в которой можно найти нужную схему или описание фабричного (любительского) приемника, усилителя, телевизора, магнитофона, измерительного прибора, любительских ИВ- и УКВ-радиостанций и т. д. с указанием странц и порядка заказа копий с этих материалов; рекомендации по литературе по отдельным радиотехническим вопросам (транзисторная техника, звукозапись и др.); сообщение о наличии транзисторов, отдельных радиодеталей (трансформатора, конденсатора, резистора, полупроводникового прибора, кинескопа и т. д.); высылка цитирования советской или иностранной радиолитературы (по справочникам) с указанием нормального реквизита работы; сообщение о приватной характеристике радиолюбительской конструкции — экспоната аэрокосмической радиотехники и условия получения копии его описания.
- Стоимость — 1 р. 10 коп.

2. Разъяснение работы одного из узлов радиоприбора (функционирование процессов в элементах узла); рекомендации по замене какой-либо одной детали в радиоприборе в том числе радиолампы и полупроводникового прибора на

деталь другого типа (имеющего другие параметры); рекомендации по выбору схемы любительского радиоприемника, телевизора, магнитофона, измерительного прибора, усилителя НЧ, электропрограмматора и др. с технической оценкой качества ее работы и сообщением условия получения копии, страны литературы, где она опубликована; сообщение основных параметров фабричной радиоаппаратуры — приемника, телевизора, магнитофона, измерительного прибора, электропрограмматора и др. с заильчением консультанта о достоинствах и недостатках этого прибора.

Стоимость консультации — 85 коп.

3. Советы по устранению возникшей неисправности в радиоприборе (телевизоре, магнитфоне, радиоприемнике и т. д.); рекомендации по простейшей переделке и усовершенствованию схемы радиоприбора (без производства технического расчета); рекомендации наиболее эффективных телевизионных антенн для приема телепередач в существующих компонитах усилителя (с указанием угла излучения и размеров антенны (для получения консультации радиолюбителю сообщает тип имеющегося телевизора, характер местности и расположение до телепередатчика, также номер телевизионного канала, на котором работает телепередача); рекомендации по повышению чувствительности телевизора; высыпка схемы соединения симметрированных и согласованных элементов многогранных многоэтапных антенн для приема телепередач (для одной антенны); рекомендации наиболее подходит схемы и конструирование антенного усилителя для приема телепередач за зону уверенного приема телевидения; высыпка схемы переделки телевизора с 5-канальным блоком ППУ на 12-канальный блок ППЧ; рекомендации по замене кинескопа с 110° отклонением луча на кинескоп с 110° отклонением луча в телевизорах старых систем; советы по настройке и наладке новых и сложных узлов любительской радиоаппаратуры с помощью контрольно-измерительных приборов и без приборов (наличие тестеров, обмоточных приборов); правила пользования измерительным прибором (голографом, сигнал-генератором, осциллографом) при наладке и измерении радиодеталей и схем конструированием.

Стоимость консультации — 1 р. 10 коп.

Еще другие вопросы, не указанные в разделе «Б», в зависимости от сложности, трудоемкости работы по подготовке ответа на них привращаются к одному или нескольким поставленным выше вопросам, и на этом основании производятся расчеты с заильчением консультации.

Для получения письменной консультации или ответа стоимость последних переводится на расчетный счет Центрального радиоклуба СССР № 70052 в Тушинском отделении Госбанка Москвы, а квитанции об оплате вместе с вопросами по консультации высыпаются в адрес радиотехнической консультации Москва, К-12, ул. Разина, д. 9. На обратной стороне почтового перевода ставится пометка: «Плата за консультацию по разделу «А» или «Б»».

Консультации также производятся преступившие радиотехническое расписание по предварительным заказам. Для этого нужно перевести в адрес консультации 40 коп., и сообщить письмом (с приложением почтовой квитанции), какой расчет надо произвести. Консультация сообщает стоимость работы и после ее оплаты выполняет и высылает расчет. Письма без соплаты стоимости консультации и исполнению не принимаются.

Наши справки



На
приз

имени Чкалова

И. КОСТЕНКО

В январе 1969 года были подведены итоги заочных соревнований на лучшую модель-копию советского самолета на приз имени В. П. Чкалова, учрежденный журналом «Моделист-конструктор».

Напомним, в чем заключались условия разыгрывавшегося приза. В соревнованиях могли принять участие модели-копии советских самолетов с поршневым двигателем с рабочим объемом цилиндра не свыше 2,5 см³, объемом бакика для горючего не более 7 см³. От моделей требовалось выполнить наибольшее число кругов за один полет при заданном объеме горючего. Число кругов суммировалось с числом кругов за стендовую оценку и за золотую оценку. Чтобы полет был засчитан, модель должна была сделать 10 кругов.

Стендовая оценка начислялась за шесть элементов модели (фюзеляж, крыло, хвостовое оперение, винтомоторный грубо, кабина экипажа, внешняя отделка и окраска). За каждый элемент судьи присуждали очки по пятибалльной системе двадцати — один раз за соответствие масштабу и внешним очертаниям оригиналам, второй раз — за качество изготовления.

Дополнительно учитывалась изобретательское выполнение отдельных внутреннего и внешнего оборудования модели. Судьи могли зачесть максимально по 5 очков за каждый из этих двух показателей.

Очко за качество полета начислялись за взлет, полет, выполнение приемов под углом 45°, посадку, руление по земле, взлет-посадку. Там же возвращение «конвейера», управку и выпуск шасси в полете, регулировку оборотов двигателя (при выполнении «конвейера» или при рулении по земле). За каждый из перечисленных восьми показателей судьи начисляли максимально по 5 очков.

Лучшие всех на разыгранные призы имени В. П. Чкалова выступили аэромоделисты Могилевской области. Наиболее много очков набрала Н. Курасникова с моделью АНТ-25. Ей и досталась приз — портрет генерал-лейтенана В. П. Чкалова работы художника Н. И. Маринина. Все остальные участники получили памятные медали, выбитые в честь тридцатилетия чкаловского перелета по маршруту Месив — Северный полюс — США.

Ко многим устоявшимся, традиционным видам «классического» автомобильного спорта прибавился еще один: соревнования трассовых моделей. Первые официальные старты их состоялись в середине января в Риге.

Трасса длиной 18 м, 30 участников, 3 победителя — вот цифровые данные, характеризующие эту встречу. Но за суммы цифрами кроется многое.

После опубликования в нашем журнале статьи инженера В. Масика об автомобильных моделях с внешним питанием (по международной классификации — трассовых моделей) в целом ряде городов и сел страны любители динамичного и увлекательного вида спорта — автомобилевидания приступили к сооружению трасс для соревнований, к конструированию маленьких, юрких миникомашин. Привлекают их прежде всего то, что такие спортивные встречи можно проводить, не затрачивая времени и средств на строительство сложных кордодромов. Страницы модели в 1/25, 1/48, 1/64 натуральной величины, подгоняли под них, замахивая чертежи из журналов и дорабатывая их применительно к местным условиям, маленькие «шоссейно-кольцевые трассы» с виадуками и тоннелями, подъемами и крутыми виражами. Делали такие трассы — в порядке эксперимента — в Москве и Подмосковье, на Украине и в Прибалтике.

Первыми перешли «на серийное производство» рижане. Это они под руководством мастера спорта Г. Дзенцельса «поставили на поток» производство трассовых моделей масштаба 1/25 с кузовом, выkleенным по матрице, и стандартным электродвигателем. Они построили и первую в стране учебную, а спортивную трассу, которую вы видите на 3-й стр. обложки. (В одном из последующих номеров читатели увидят ее чертежи и описание.) Трасса устроена так, что на ней могут одновременно стартовать три модели. Соревнования проводились в три тура — по две минуты каждый. Как выяснилось, модели успевают пробежать за зареченное время около 25 кругов — скорость довольно высокая. По правилам каждому участнику разрешалось иметь около трассы помощника, в обязанности которого входило устанавливать ее чертежи и описание.

Слово, новый вид автомобильного спорта получил первое «боеовое крещение», и надо надеяться, что через некоторое время сочетание «старты трассовых моделей» станет для нас таким же привычным, как слова «запады гоночных» или «первая попытка моделей-копий».

Ю. БЕРЕЗОВ
г. Рига

Внимание: крутой поворот!

вать сошедшую с направляющих модель. Штрафных очков за сход не начисляли — просто терялось время, а значит, уменьшалось количество профиненных кругов.

Соревнования прошли очень зрелищно и по-хорошему азартно. По их итогам на первом месте — молодые спортсмены Рижской городской станции юных техников (хозяева трассы), за ними моделлисты из Дома пионеров Ленинского района, третье место у ребят из города Слоки.

Особенно оживились болельщики участники, когда в борьбу вступили опытных моделлистов — участников многих всесоюзных встреч (правда, по «классическим» видам автомобилевидания) К. Клява и сам Г. Дзенцельс, а также литовские спортсмены. К четверти юных рижан, их трассовые модели не уступили первенства отлично отложенным, с точной «развеской», с дифференциалами конкурентам.

Разумеется, во время стартов выявлялись и недоделки. Не всегда удачной была конфигурация трассы, недостаточно надежно прилегали тонкодровядящие направляющие, что ущемляло сход машин с трассы. Но это мелочи, которые легко исправить. Самы же соревнования, по общему мнению всех выдавших их, прошли удачно, и нет сомнения, что за ними последуют еще многие другие.

Словом, новый вид автомобилевидания получил первое «боеовое крещение», и надо надеяться, что через некоторое время сочетание «старты трассовых моделей» станет для нас таким же привычным, как слова «запады гоночных» или «первая попытка моделей-копий».

«Я учусь в девятом классе. Очень люблю авто-, радио- и электротехнику. Собираю приемники, усилители, магнитофон и др. Собираюсь строить электромобиль. Хочу переписываться с автолюбителями и радиомоделистами, обмениваться опытом, литературой, деталями».

Владимир РИЖКО
(УССР, Полтавская обл.,
Чернухинский р-н,
с. Воронки,
ул. Комсомольская)

Запишите мой адрес...

«Мне 18 лет. Занимаюсь четыре года с будильником. Строю модели катеров, скайтеров, гончные и другие.

Сейчас делаю модель торпедного катера. Могу послать чертежи модели с заданной программой и некоторых других, журналы.

Слава ЛЕОНОВ
(г. Жданов-13,
ул. Армейская, 7)




Радиосправочная
служба «М-К»

Малогабаритные электромагнитные реле

(Окончание. Начало в № 6—8.)

РЕЛЕ РСМ

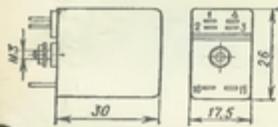
Контакты реле позволяют номинировать постоянный ток до 1 А при напряжении не более 28 В. Время срабатывания — 2—16 мс, время отпускания — 1,5—3,5 мс. Вес — 25 г.



РЕЛЕ РС13

Контакты реле позволяют номинировать постоянный ток до 1 А при напряжении не более 28 В.

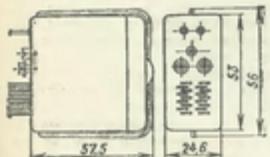Время срабатывания — 3—30 мс, время отпускания — 3—8 мс. Вес — 130 г.



Обозначения групп контактов:
3 — замыкающие, Р — размыкающие.
П — параллельное соединение,
ПП — на переходное переключение
(когда при переключении на некоторый отрезок времени замкнуты все три контакта группы).

Реле	Схема	Паспорт	Ток срабатывания, мА	Ток отпускания, мА	Сопротивление обмотки постоянному току, Ом
PCM-1		Ю.171.81.01	26	—	525
		Ю.171.81.20	25	5	750
		Ю.171.81.37	24	—	750
		Ю.171.81.43	45	8	200
		Ю.171.81.50	68	—	60
		Ю.171.81.53	40	—	250
PCM-2		Ю.171.81.02	26	4,5	525
		Ю.171.81.21	24	—	750
		Ю.171.81.30	25	5	750
		Ю.171.81.31	70	—	120
		Ю.171.81.51	68	—	60
		Ю.171.81.52	390	—	1,6
		Ю.171.81.54	24	—	750
		Ю.171.81.56	34	—	525
		Ю.171.81.58	100	—	30
		Ю.171.81.22	24	—	750
PCM-3		Ю.171.81.32	65	—	120
		Ю.171.81.55	34	—	525
		Ю.171.81.57	70	—	60
		Ю.171.81.20	26	—	525

Паспорт	Контакты	Ток срабатывания, мА	Ток отпускания, мА	Рабочее напряжение, В	Сопротивление обмотки постоянному току, Ом
Однообмоточные					
PC4.523.017	6п	65	12	18	250
PC4.523.018	2п	37	7	16	400
PC4.523.019	6п	65	12	18	250
PC4.523.020	4п	65	12	18	250
PC4.523.021	2п, 2п	46	10	12	250
PC4.523.022	2п, 1п, 1п	56	10	15	250
PC4.523.023	1п, 1п	9,5	2,5	80	8000
PC4.523.025	2п, 1п	10	2,5	80	8000
PC4.523.026	1п, 2п	10	2,5	80	8000
PC4.523.027	4п	11	—	90	5000
PC4.523.028	3п	10	—	80	5000
PC4.523.029	4п	13	2,5	110	5000
PC4.523.030	6п	106,5	—	17	150
PC4.523.031	4п	195	35	6	30
PC4.523.032	1п	7	—	60	8000
PC4.523.033	2п	1500	—	2,8	0,18
PC4.523.034	2п, 2пп	65	12	18	250
Двухобмоточные					
PC4.525.003	6п	180	—	15	80
PC4.525.005	6п	360	—	8	150
PC4.525.006	1п, 1п	150	—	18	20
		217	—	26	150
			—	115	115
Трехобмоточные					
PC4.525.401	1п, 1п	30	8	14	450
		315	—	23	70
		315	—	24	75